

Universidade Federal de Uberlândia
Faculdade de Engenharia Elétrica
FEELT

**CIRCUITOS TRIFÁSICOS EQUILIBRADOS - MEDIDA
DE POTÊNCIA COM 2 WATTÍMETROS**

Relatório da Disciplina de Experimental de Circuitos Elétricos II
por

Lesly Viviane Montúfar Berrios
11811ETE001

Prof. Wellington Maycon Santos Bernardes
Uberlândia, Outubro / 2019

Sumário

1	Objetivos	2
2	Introdução teórica	2
2.1	Carga em conexão em estrela	3
2.2	Carga em conexão em delta ou triângulo	4
3	Preparação	4
3.1	Materiais e ferramentas	4
3.2	Montagem	5
3.2.1	Carga em estrela	5
3.2.2	Carga em delta	7
4	Análise sobre segurança	8
5	Cálculos, análise dos resultados e questões	8
6	Simulação computacional	10
6.1	Carga em conexão estrela	10
6.2	Carga em conexão delta	11
7	Conclusões	11

1 Objetivos

Verificar experimentalmente os conceitos teóricos sobre os métodos utilizados para medir a potência ativa trifásica das cargas. Além disso, comparar os resultados com os valores obtidos utilizando uma análise teórica.

2 Introdução teórica

As primeiras linhas de transmissão de energia elétrica, que surgiram no final do século XIX, destinavam-se exclusivamente ao suprimento do sistema de iluminação, pequenos motores e sistema de tração (railway) e operavam em corrente contínua a baixa magnitude de tensão. A geração e transmissão usando os mesmos níveis de tensão das diferentes cargas restringiu a distância entre a planta de geração e os consumidores e a tensão da geração em corrente contínua não podia ser facilmente aumentada para a transmissão a grandes distâncias [1].

Para realizar uma transmissão de energia elétrica a grandes distâncias era necessário um nível elevado de magnitude de tensão, e essa tecnologia de conversão para corrente contínua não era viável naquela época. Por isso, foi necessária a mudança da transmissão de corrente contínua para corrente alternada, devido principalmente aos seguintes motivos:

- O desenvolvimento e uso dos transformadores, permitindo a transmissão a grandes distâncias usando altos níveis de tensão, reduzindo as perdas elétricas dos sistemas e a queda de tensão.
- A elevação/redução da magnitude de tensão é realizado com uma alta eficiência e a baixo custo através dos transformadores.
- Surgimento de geradores e motores em corrente alternada, construtivamente mais simples, eficientes e baratos que as máquinas em corrente contínua

Assim, a corrente alternada seria a melhor alternativa para a transmissão de energia elétrica à grandes distâncias. Além disso, introduz-se o conceito de gerador trifásico, ilustrado pela Figura 1, no qual três bobinas defasadas em 120 graus elétricos no espaço geram um conjunto de três tensões de mesmo valor máximo, defasadas de 120 graus elétricos no tempo.

Um gerador trifásico aproveita melhor o espaço físico, resultando em um gerador de tamanho reduzido e mais barato, comparado com os geradores monofásicos de igual potência, ademais são superiores aos motores monofásicos em rendimento, tamanho, fator de potência e capacidade de sobrecarga. Um sistema monofásico

precisa de dois condutores; e um sistema trifásico (perfeitamente balanceado) precisa de três condutores, porém conduz três vezes mais potência. Na prática, devido a pequenos desequilíbrios inevitáveis, os sistemas trifásicos contam com um quarto condutor, o neutro.

É possível conectar as bobinas de gerador trifásicos em configuração estrela ou delta, assim como a carga em *Conexão em estrela* (2.1) ou *Conexão em delta/triângulo* (2.2).

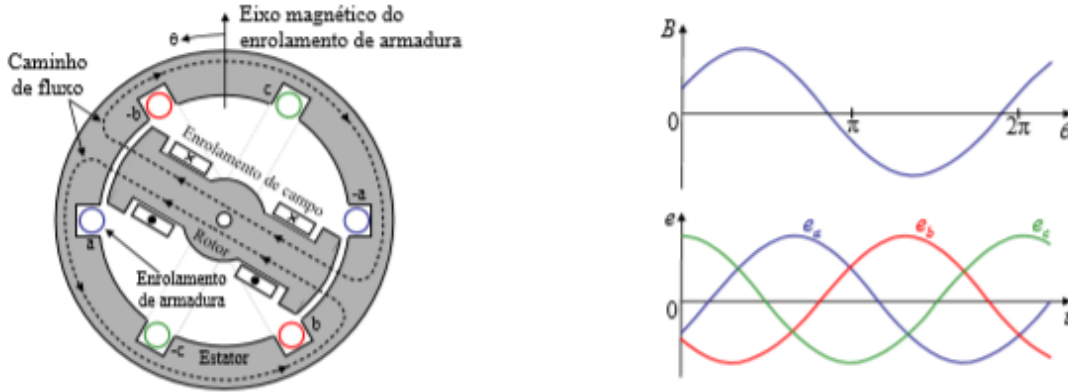


Figura 1: Geração de tensão alternada trifásica.

2.1 Carga em conexão em estrela

A carga na configuração estrela é caracterizada por ter uma tensão fase-neutro entre seus terminais e corrente de linha igual à corrente de fase ($I_L = I_F$). Ainda é possível determinar a tensão fase-fase ou de linha pela relação descrita na Figura 2 [2].

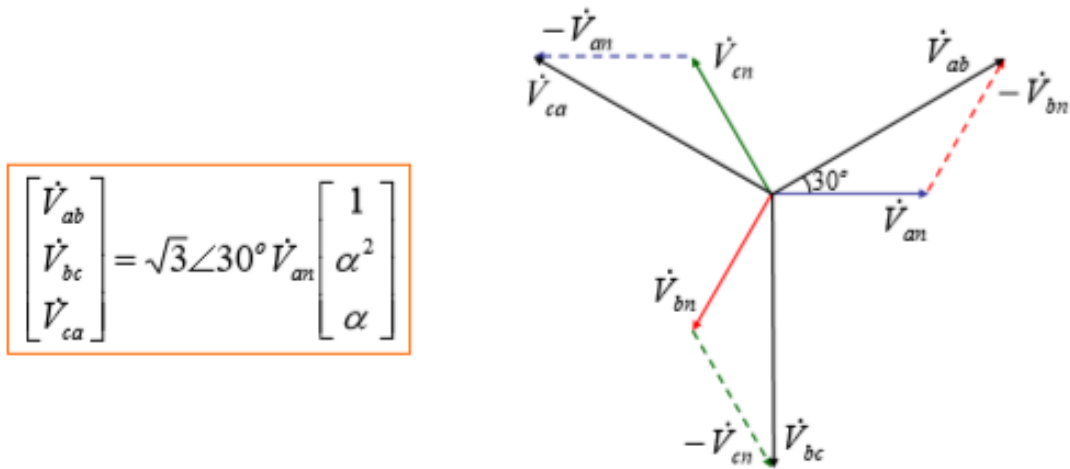


Figura 2: Relação entre tensão de linha e fase numa carga em estrela.

2.2 Carga em conexão em delta ou triângulo

Já para a carga na configuração delta, ou triângulo, em seus terminais há uma tensão de linha igual a tensão de fase [2]. Nesse caso, a relação entre linha e fase ocorre para a corrente, conforme descrito na Figura 3.

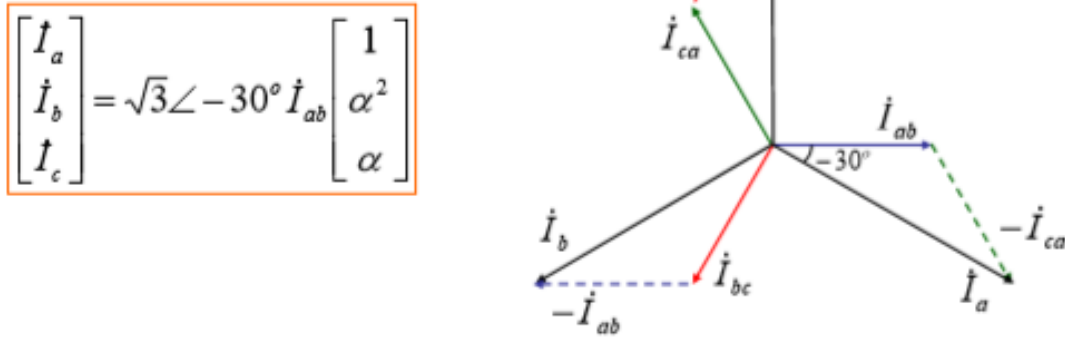


Figura 3: Relação entre corrente de linha e fase numa carga em delta.

3 Preparação

3.1 Materiais e ferramentas

- 1 - **Fonte:** Alimentará todo o circuito. Possui frequência de $60Hz$.
- 2 - **Regulador de tensão (Varivolt):** Também chamado de autotransformador, permitirá obter o valor desejado de corrente a partir da regulação correta da tensão fornecida pela fonte.
- 3 - **Conectores:** Para as conexões no circuito foi utilizado majoritariamente cabos banana-banana.
- 4 - **Medidor eletrônico KRON Mult K:** Possibilita encontrar a medição da potência real (P) - vatímetro, reativa (Q) e aparente (S) do circuito. Ele também possui função de cofasímetro, instrumento elétrico que mede o fator de potência ($\cos\theta$) ou o ângulo da impedância θ do circuito, para um circuito com a impedância $Z = Z \angle \theta$.
- 5 - **Amperímetro analógico AC:** Instrumento utilizado para acompanhar visualmente o aumento da corrente.
- 6 - **Reatores de 160 mH:** Foram utilizados 3, para compor a carga do circuito trifásico. Sendo $L = 160mH$ e $R_L = 3,8\Omega$.

7 - **Resistores de 50Ω :** Foram utilizados 3, para compor a carga do circuito trifásico.

3.2 Montagem

3.2.1 Carga em estrela

Efetue a montagem indicada na Figura 1 abaixo, alimentando os pontos **a b c n** através de uma fonte alternada trifásica em sequência de fases **abc** (ou **direta**), aplicando uma tensão entre linhas V_L igual a $100V$, em frequência de 60 Hz . Os parâmetros da carga são: $R = 50\Omega$; $R_L = 3,8\Omega$; $L = 160mH$. Na figura 4, V_L representa um voltímetro conectado para medir a tensão entre linhas; A_L representa um amperímetro conectado para medir a corrente de linha (igual a de fase); W_i representa um wattímetro analógico conectado para medir a potência ativa da carga. Os valores dos instrumentos devem ser anotados na Tabela 1.

Utilize os medidores digitais *Kron* para medida de corrente e tensão ($TL = 0048-3\phi$ sem Neutro). Além disso, compare os valores das potências entre *Kron* e os wattímetros analógicos. **Atente-se a escala do wattímetro (corrente e tensão).**

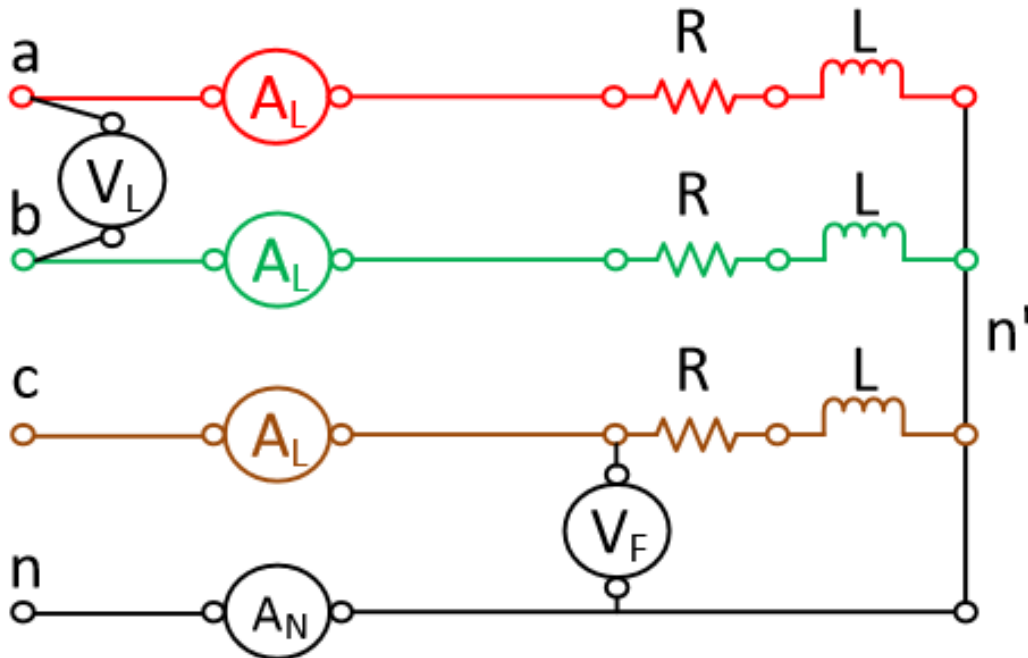


Figura 4: Ligação em estrela em sequência de fases abc.

Observa-se pelo desenho que não é possível obter a tensão e corrente de todas as fases de forma simultânea, sendo necessária a mudança dos medidores V_L e V_F para a obtenção dos demais valores. Para isso, utilizaremos o medidor trifásico eletrônico *Kron Mult-K* (wattímetro), usando as entradas V_A , V_B , V_C , V_N para as medidas de

tensão e I_A , I_B e I_C para as medidas de corrente, assim sendo, realizando as ligações apropriadas. Como o *Kron* não mede a corrente de neutro, então é necessário um amperímetro analógico AC entre n e n' .

Parâmetros do *Kron Mult-K*

$TP = TC = 1.00$

$TL^1 = 0000$ (Trifásico com Neutro “Estrela” – 3 Elementos 4 Fios)

Uma corrente por fase (3); Três tensões e o sinal de neutro (4)

Com o *Kron Mult-K* configurado com os parâmetros acima, foi possível obter as grandezas das Tabelas 1 e 2, sendo a primeira com neutro conectado e a segunda sem neutro conectado.

Tabela 1: Conexão em estrela com neutro conectado.

$V_L(V)$	$V_F(V)$	$I_L(A)$	$I_N(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$
100,3	59,6	0,636	0	22,42	67,26	28,4	85,2	36,18	108,5
100,3	59,6	0,636		22,42		28,4		36,18	
100,3	59,6	0,636		22,42		28,4		36,18	

Tabela 2: Conexão em estrela sem neutro conectado.

$V_L(V)$	$V_F(V)$	$I_L(A)$	$I_N(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$
100,4	57,9	0,627	-	22,64	67,92	28,29	84,87	36,23	108,7
100,4	57,9	0,627		22,64		28,29		36,23	
100,4	57,9	0,627		22,64		28,29		36,23	

Agora, conecte somente I_A , V_A e V_N do medidor eletrônico *Kron Mult-K*, e encontre os valores da Tabela 3 e 4 com a seguinte configuração:

$TP = TC = 1.00$

$TL = 0003$ (Trifásico Equilibrado – 1 Elemento 2 Fios)

Uma corrente de fase A (1); Sinal de tensão da fase A e neutro (2)

Limitações: somente aplicável para sistemas equilibrados.

Tabela 3: Conexão em estrela com neutro conectado (0003 - sistema equilibrado).

$V_L(V)$	$V_F(V)$	$I_L(A)$	$I_N(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$
100,4	57,96	0,636	0	67,38	202,14	87,46	262,38	110,7	332,1
100,4	57,96	0,636		67,38		87,46		110,7	
100,4	57,96	0,636		67,38		87,46		110,7	

Tabela 4: Conexão em estrela sem neutro conectado (0003 - sistema equilibrado).

$V_L(V)$	$V_F(V)$	$I_L(A)$	$I_N(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$
100,0	57,74	0,634	-	66,89	200,67	87,03	261,90	109,6	328,8
100,0	57,74	0,634		66,89		87,03		109,6	
100,0	57,74	0,634		66,89		87,03		109,6	

3.2.2 Carga em delta

Agora observe a montagem indicada na Figura 5 abaixo, com a mesma impedância anterior, só que agora com a carga conectada em triângulo. Na Figura 5, V_L representa um voltímetro conectado para medir a tensão entre linhas; A_F representa um amperímetro conectado para medir a corrente de fase; A_L representa um amperímetro conectado para medir a corrente de linha.

Observa-se também, como no caso anterior, é necessária a mudança dos medidores V_L para a obtenção dos demais valores de tensão de linha. Para isso, utilizaremos o medidor trifásico eletrônico *Kron Mult-K*, sendo as entradas V_A , V_B e V_C para as medidas de tensão e I_A , I_B e I_C para as medidas de corrente, realizando as ligações apropriadas. A corrente A_F será obtida usando o amperímetro analógico.

Parâmetros do *Kron Mult-K*

TP = TC = 1.00

TL = 0048 (Trifásico sem Neutro – 3 Elementos 3 Fios)

Uma corrente por fase (3); Três tensões (3)

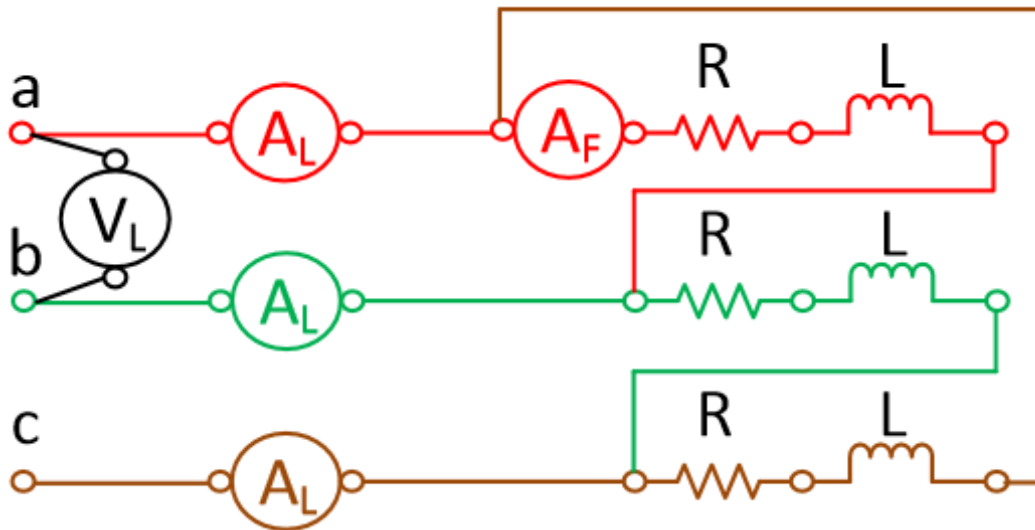


Figura 5: Ligação em triângulo em sequência de fases abc (convencional).

Os valores dos instrumentos devem ser anotados na Tabela 5.

Tabela 5: Conexão em delta ($TL = 0048$ - Trifásico sem neutro).

$V_L(V)$	$I_F(A)$	$I_L(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$	Fator de potência
100,20	1,10	1,897	67,70	201,20	85,75	256,80	109,20	326,40	0,619
100,00		1,889	66,44		86,20		108,90		0,610
100,30		1,879	67,10		84,80		108,30		0,621

Agora, conecte somente I_A , I_C , V_A , V_B e V_C (desconecte I_B) do medidor eletrônico *Kron Mult-K*, e encontre os valores da Tabela 6 com a seguinte configuração:

$TP = TC = 1.00$

$TL = 0049$ (Trifásico sem Neutro – 2 Elementos 3 Fios)

Duas correntes de fase A e C (2); Sinal de tensão da três fases (3)

Limitações: somente aplicável para sistemas equilibrados.

Tabela 6: Conexão em delta ($TL = 0049$ - Trifásico sem neutro - equilibrado).

$V_L(V)$	$I_F(A)$	$I_L(A)$	$P_F(W)$	$P_T(W)$	$Q_F(Var)$	$Q_T(Var)$	$S_F(VA)$	$S_T(VA)$	Fator de potência
100,20	1,10	1,895	67,65	201,00	85,76	256,80	109,20	326,10	0,617
99,85		1,885	66,22		86,14		108,70		0,609
100,00		1,873	67,09		84,88		108,20		0,622

4 Análise sobre segurança

Os óculos de segurança são Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e são utilizados para a proteção da área ao redor dos olhos contra qualquer tipo de detrito estranho, que possa causar irritação ou ferimentos. Também protegem contra faíscas, respingos de produtos químicos, detritos, poeira, radiação e etc [4]. É importante a utilização desse equipamento durante os experimentos a fim de evitar qualquer dano, além de preparar o profissional para o manejo correto e seguro de qualquer equipamento. Além disso, foi de extrema importância a presença do professor ou técnico na verificação da montagem do circuito antes de energizá-lo. Assim, reduziu-se riscos de curtos-circuitos ou sobrecarga na rede.

5 Cálculos, análise dos resultados e questões

- 1) Para os sistemas das figuras 1 e 2, ao ser ligado, o que aconteceu com os wattímetros W1 e W2 quando a sequência de fases foi invertida? Algum deles marcou valor negativo? Explique. Encontre as potências usando as leituras.

Resposta.

- 2) Encontre o valor das leituras dos wattímetros usando as expressões analíticas.

Resposta.

- 3) Mostre através de um diagrama fasorial que de acordo com as polaridades das bobinas de corrente e de potencial a leitura do wattímetro analógico é positiva para um ângulo $|\theta_Z| < 60^\circ$. Mostre que a leitura será negativa se $|\theta_Z| > 60^\circ$.

Resposta.

- 4) Mostre através de um diagrama fasorial que se a polaridade de uma das bobinas não for seguida a leitura terá um sinal oposto ao correto.

Resposta.

6 Simulação computacional

6.1 Carga em conexão estrela

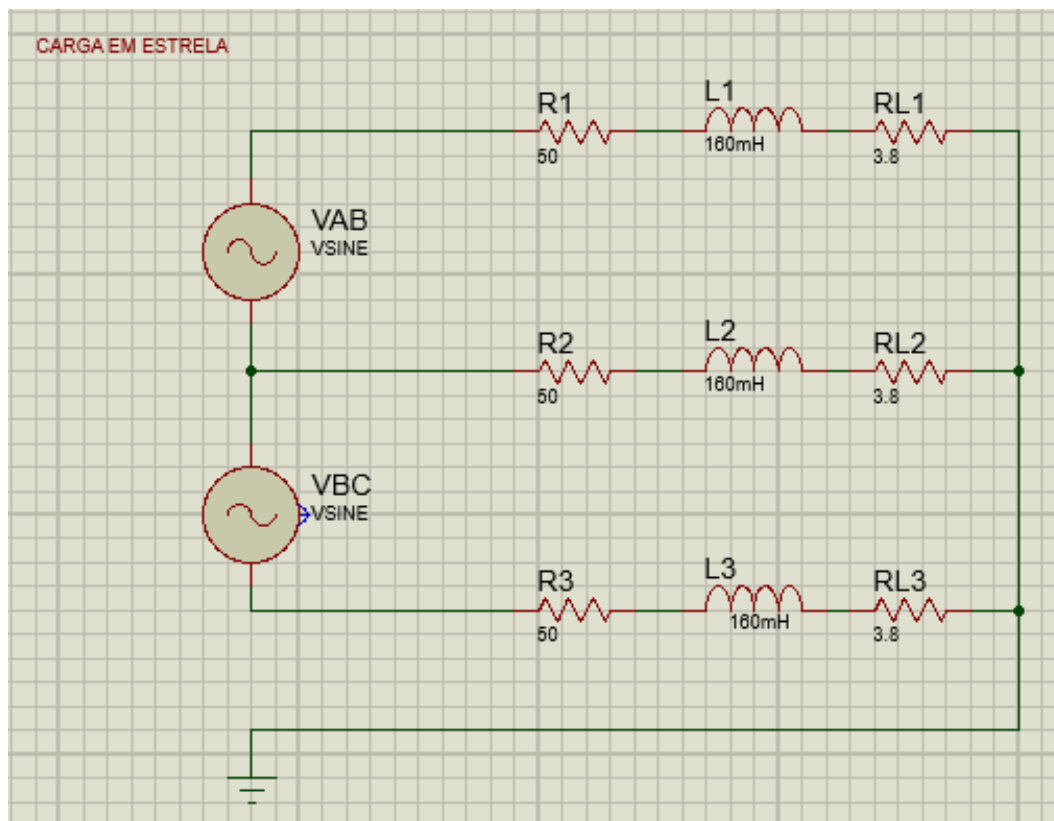


Figura 6: Circuito da carga em conexão estrela.

6.2 Carga em conexão delta

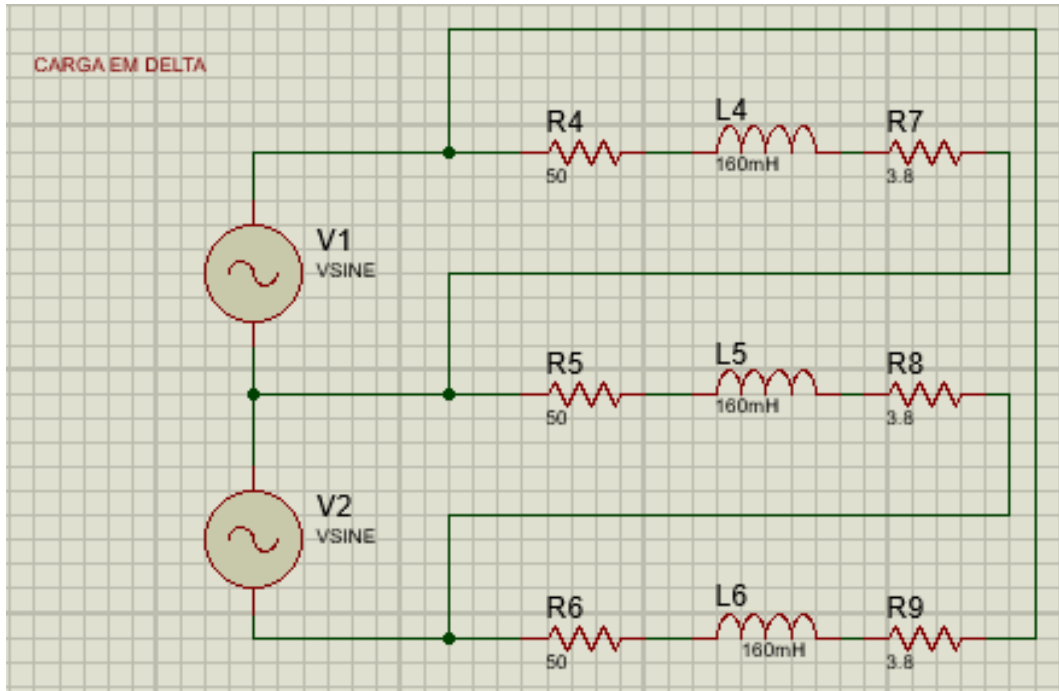


Figura 7: Circuito da carga em conexão delta.

7 Conclusões

Neste experimento investiga-se as acerca de circuitos trifásicos equilibrados e suas particularidades em configuração delta e estrela. A análise experimental permitiu confirmar relações teóricas como $V_L = V_F \cdot \sqrt{3}$ para uma carga em estrela e $I_L = \sqrt{3} \cdot I_F$ para uma carga em delta. Além de verificar que para ambas configurações as potências (real e reativa) são as mesmas, devido as às duas relações teóricas já mencionadas apresentarem certa simetria.

Outro ponto importante verificado neste experimento é a inexistência de corrente no neutro para um circuito equilibrado. Assim, não é correto conferir corrente de curto-circuito pela corrente no neutro, já que idelamente tem valor nulo. As principais causas para a existência de corrente no neutro são: circuito em desequilíbrio, ou seja, as cargas possuem distintos valores de impedância e a LKC indica que haverá corrente no neutro; mal contato numa das fases ou rompimento dos conectores, nesse caso aparece corrente no neutro que será a soma fasorial das correntes nas fases que restaram, logo de módulo I_F , pois estão defasadas de 120° .

Referências

- [1] P. H. O. Rezende, "Circuitos Polifásicos Equilibrados", 2018.
- [2] J. D. Irwin, "Análise de Circuitos Em Engenharia", Pearson, 4ª Ed., 2000.
- [3] R. L. Boylestad, "Introdução À Análise de Circuitos", Pearson, 10ª Ed., 2004.
- [4] SafetyTrabi, "Óculos de segurança: Saiba quando utilizar este EPI", SafetyTrab, 2019. Disponível em: <https://www.safetytrab.com.br/blog/oculos-de-seguranca/>. Acesso em: ago. 2019.